

آزمایش ۳: مدارات ترتیبی

نام و نام خانوادگی: کیمیا منتظری و آرین قزوینی

شماره دانشجویی: 9931078 و 9931045


نام استاد: فاطمه خجسته دانا

هدف آزمایش: آشنایی با Processها، طراحی فلیپ فلاپها، شمارندهها و ماشینهای حالت

پس از یادگیری نحوه طراحی مدارات ترتیبی به کمک Process در زبان VHDL، توانستیم موارد خواسته شده در این آزمایش را پیاده‌سازی کنیم که به شرح زیر است.


- DFF
- TFF
- Ripple Counter
- Sequence Detector

 
(۱) سخت‌افزار اول موظف است تا دنباله ۱۱۰۱ را تشخیص دهد و در صورت مشاهده آن، خروجی تک بیتی خود را یک کند. این مدار را به دو شکل mealy و moore طراحی کردیم که به ترتیب به هر یک می‌پردازیم:



Mealy Machine

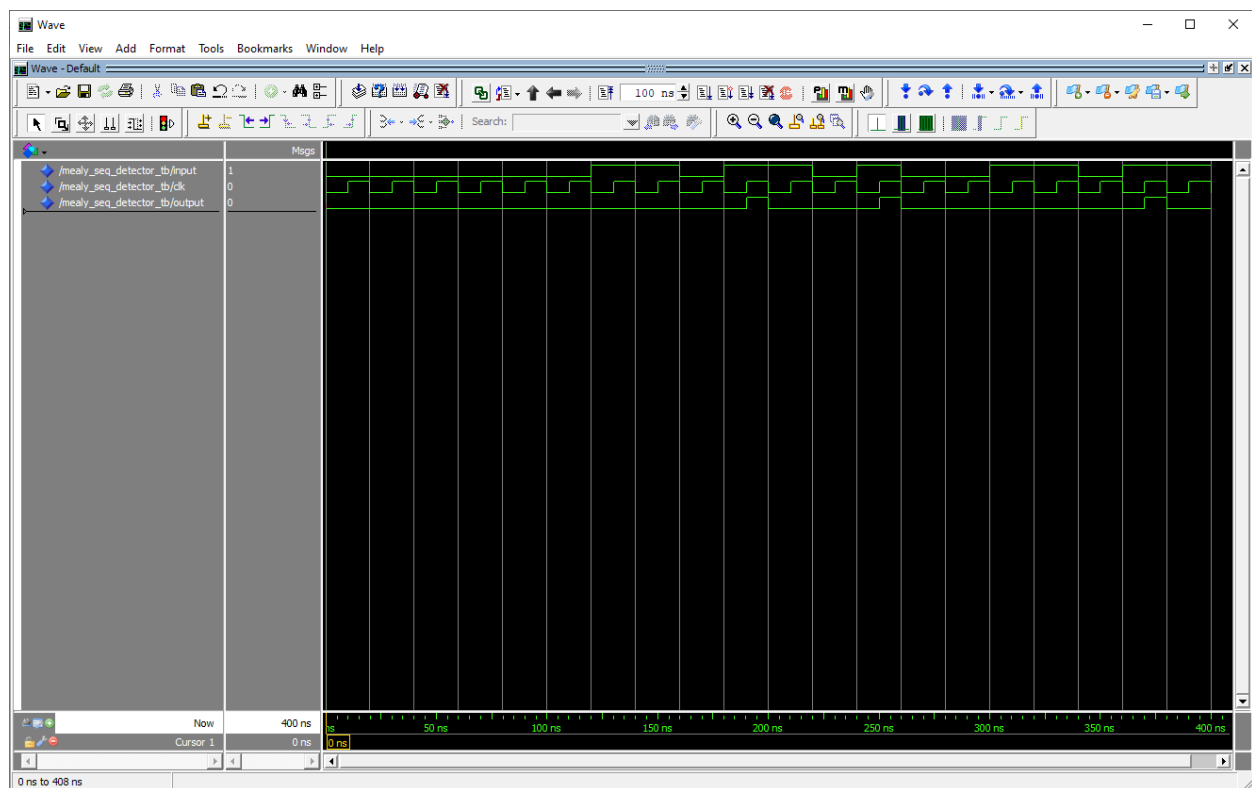خروجی تست‌بنچ این طراحی به شکل زیر است و رشته ورودی داده شده 011011010011011.




 


Moore Machine

خروجی تست‌بنچ این طراحی به شکل زیر است که دقیقاً مانند حالت mealy است.

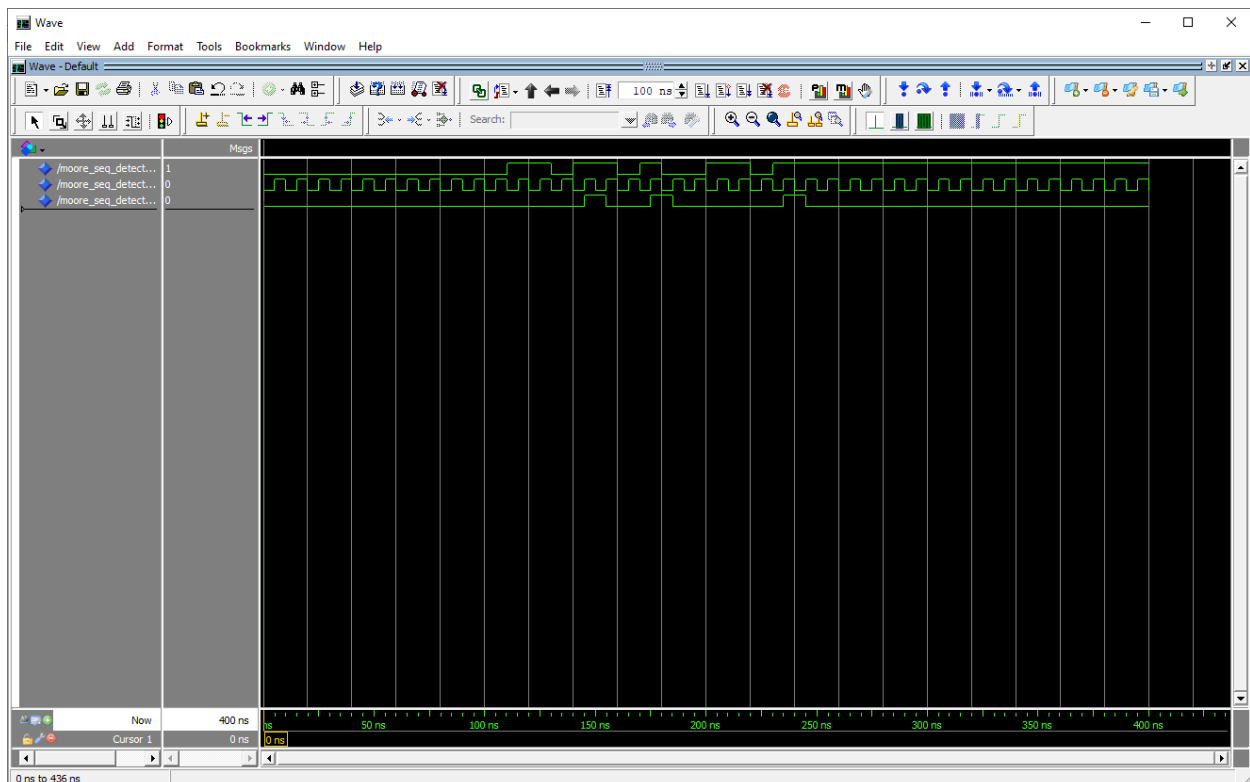رشته ورودی داده شده: 011011010011011 که دارای overlap است.




 

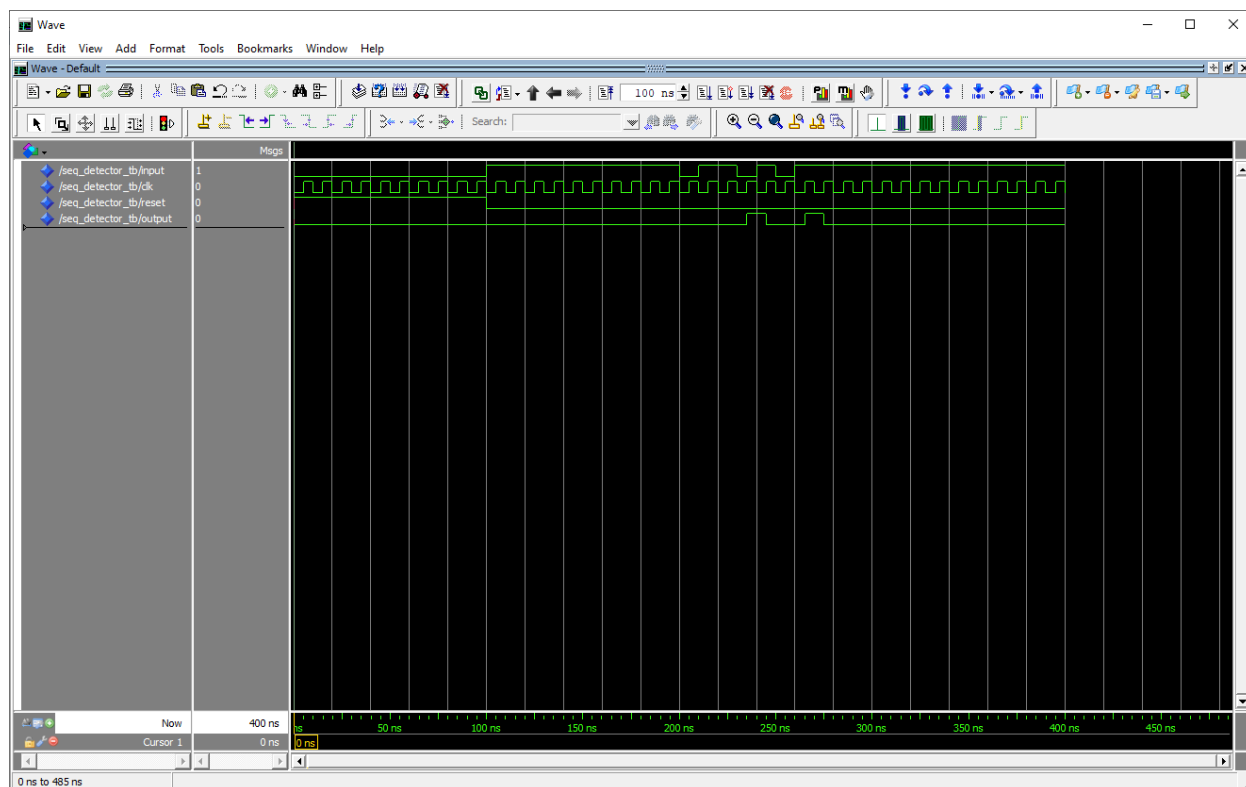۲) سخت‌افزار دوم موظف است تا دنباله‌های «۰۱۱۰» و «۰۱۰۱» را تشخیص و در صورت مشاهده هر یک، خروجی تک بیتی خود را یک کند. این مدار را به شکل moore طراحی کردیم:


در خروجی تست‌بنچ این بخش، حالتی که overlap رخ دهد نیز چک شده است که به شکل زیر است.

رشته ورودی داده شده: 01111111111011010111




T	$Q(t+1)$	Operation
0	$Q(t)$	no change
1	$Q'(t)$	Complement


T-Flip Flop

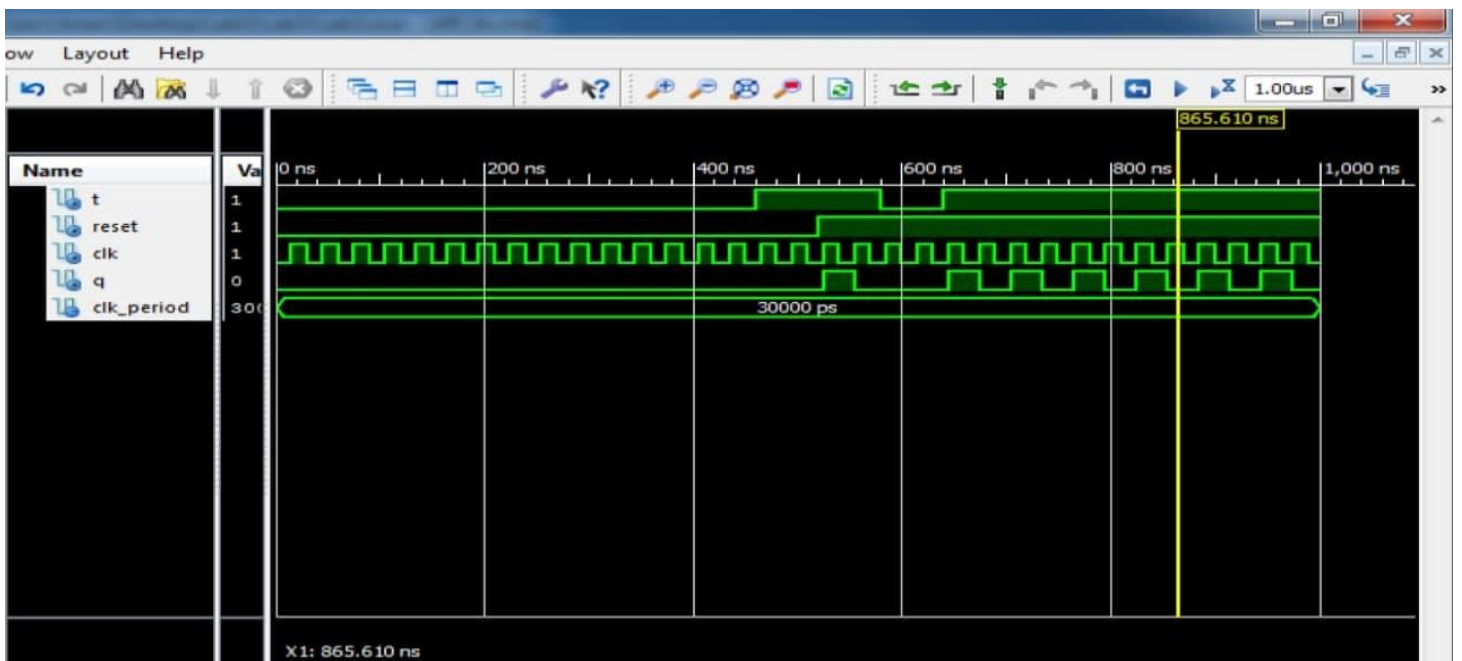


D	$Q(t+1)$	Operation
0	0	reset
1	1	set

D-Flip Flop

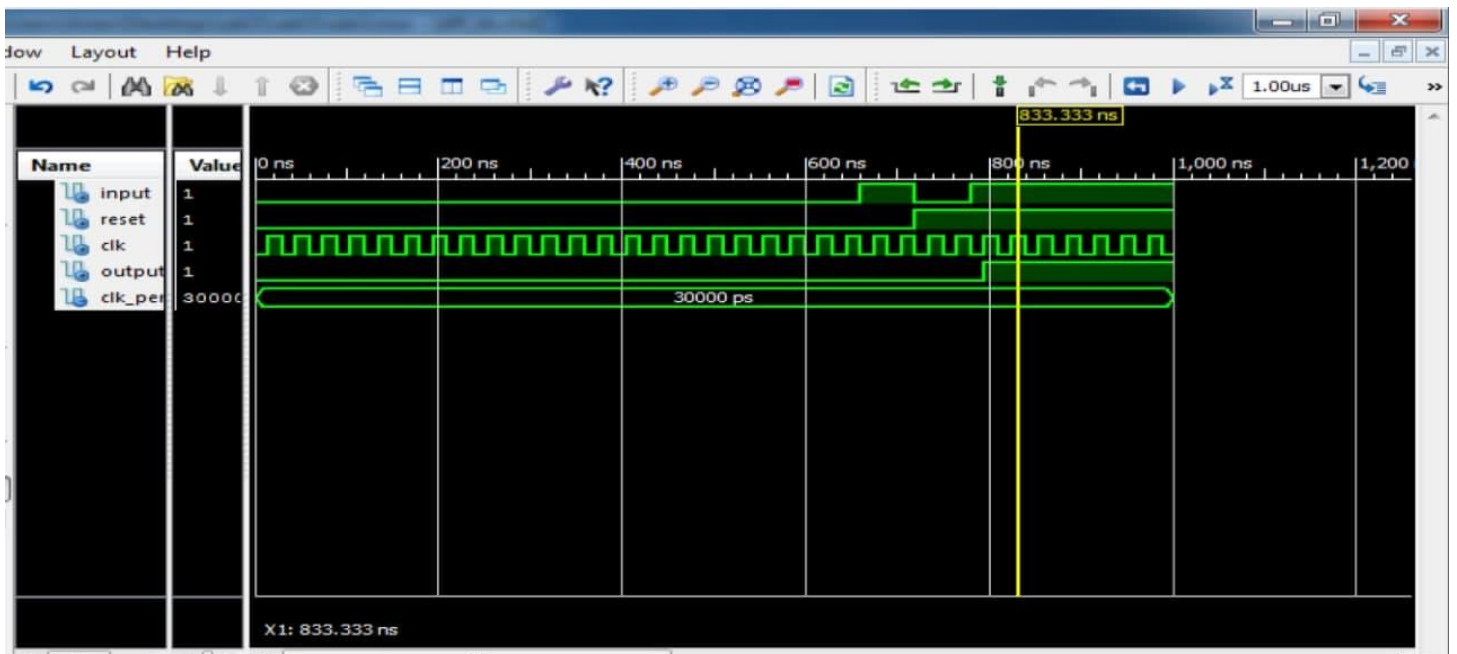

 

Ripple Counter

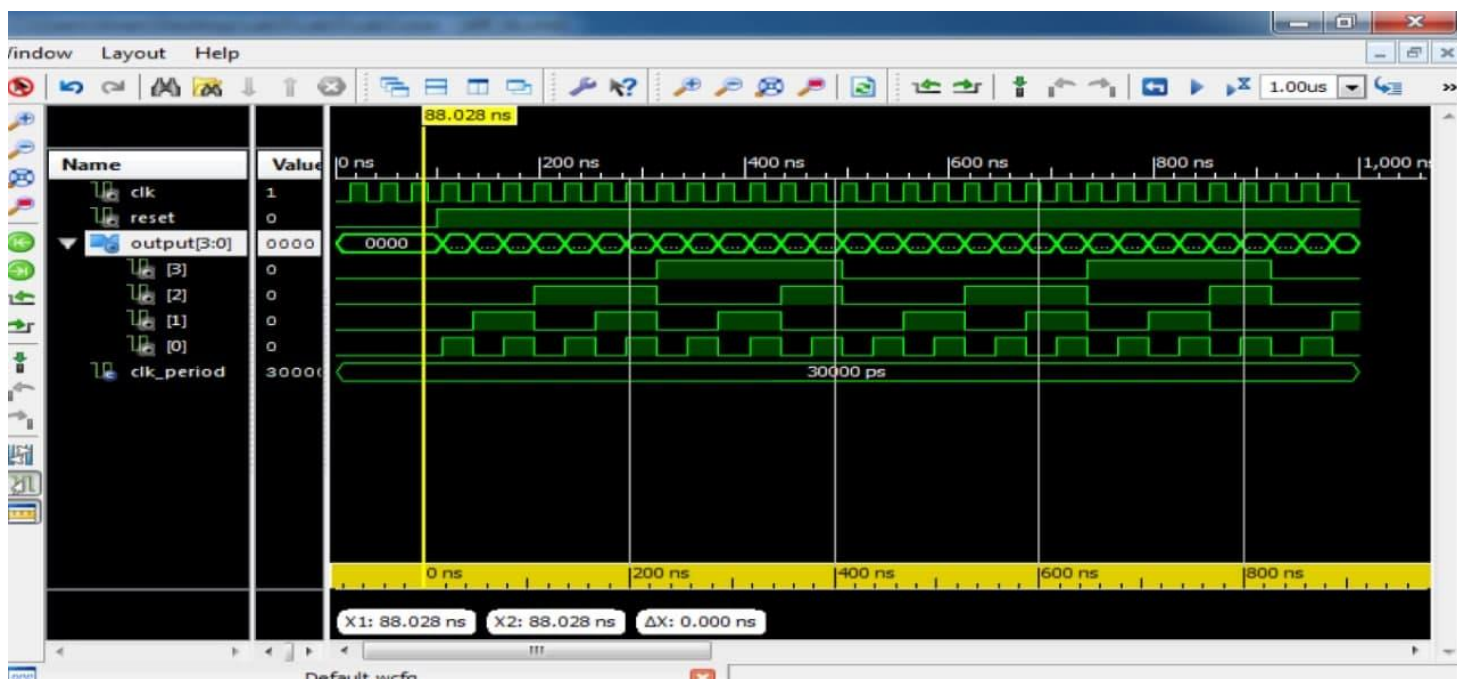

مشاهده می کنیم که شمارنده از 0000 شروع می کند و تا 1101 ادامه می دهد سپس دوباره از 0000 شروع می کند.